
4,5,9,12,13

TEA2025B

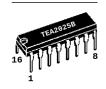

C6

100мкФ х 16В

100мкФ

x 16B

DA1 -

Примечание. Резистор R1, R2 - сдвоенный переменный резистор. R3* и R4* - R=U/I, 9B / 0.010A = 900 Ом (я взял 820 Ом). HL1 - светодиод на плате. HL2 - светодиод для выноса на корпус. C12*, C13* - выбираются в зависимости от источника питания.

→ OR GND

Схему начертил: Демидов С.В.


BA2 -


от 1Вт до 3Вт, 4 Ом или 8 Ом


Печатная плата

C10

0.15мкФ

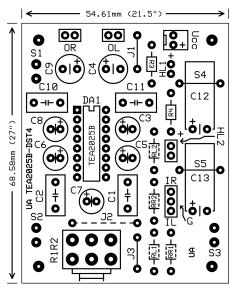

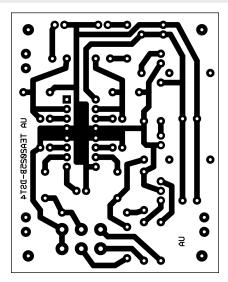

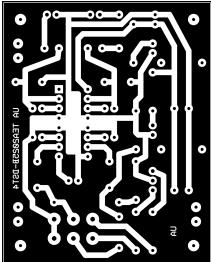

Разводка платы: Демидов С.В.

Разные варианты печатной платы (позитив, негатив) см. в каталоге: 'Изображения - схема,

```
печатная плата 600dpi
  При питании от 9В необходимо напаять толстый слой олова на "медный крест" (см. печатную плату)!
  При питании от 5В-6В - этого можно не делать (микросхема почти не греется)!
На плате:
   Диоды VD1 ... VD4, ищите на плате 1, 2, 3, 4.
   S1, S2, S3 - отверстия для стяжок (можно прижать провода). S4 - крепление для конденсатора C12^* (прижать можно защищенным проводом от витой пары). S5 - крепление для конденсатора C13^* (...).
```

Разъём ХР Ucc, ищите на плате Ucc (подключение постоянного напряжения).

Разъём XP1 (штыревой разъём 1x3), ищите на плате IR и IL.

IR - вход правого канала.

IL - вход левого канала. G - GND

Разъём XP2 и XP3, ищите на плате OR и OL.

OR - выход на правый динамик (штыревой разъём 1x2).

OL - выход на левый динамик (штыревой разъём 1x2).

Разъём XP+, ищите на плате HL2 (штыревой разъём 1x2).

Внимание!

- 1. Перемычка J2 впаивается в том случае, если есть необходимость в резисторе RR2.
- 2. Если Вы не предусматриваете установку резистора RL1 и резистора RR1, то вместо их необходимо впаять перемычки.

Не забудьте за перемычки: **J1**, **J3**!

Диаметры отверстий на плате:

```
Четыре отверстия по углам - 3мм.
S1, S2, S3 - 2.2мм (для стяжок шириной 2мм).
S1, S2, S3 - 2.7мм (для стяжок шириной 2.5мм).
Разъём XP Ucc, XP1, XP2, XP3, XP+ - 1мм.
Переменный резистор R1R2 - 1.2мм.
Перемычка J1 - 1мм.
Все остальные - 0.8мм.
```

Используемые разъёмы:

```
XP Ucc и XS Ucc - разъём NS25-W2P ("папа"), разъём NS25-G2 ("мама"),
плюс контакты NS25-T к разъему NS25-G2.
Примечание.
XS Ucc на схеме не показан!
Купить можно здесь: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ns25connector
XP+ и XS+, XP2 и XS2, XP3 и XS3 - разъём ZL201-02G ("папа"), разъём NSR-02 ("мама"),
плюс контакты NDR-Т к разъему NSR-02.
Купить можно здесь: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=plspldconnector
XP1 и XS1 аналогичны XP+ и XS+, XP2 и XS2, XP3 и XS3 - только тройной!
(С) Демидов С.В.
```

Собранная плата

Плату ещё не собирал!

(С) Демидов С.В.



Для писем: stdls@mail.ru, bbarsinov@gmail.com Сайт: https://drilnet.github.io

Примечание.

. Иконка конверта из набора **0худеп**.