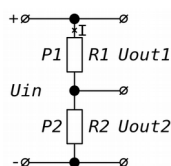


# Делитель напряжения на 2-х резисторах

версия 4.0 (наброски)

## Схема делителя



## Формулы

—[ Выходное напряжение **Uout1**, **Uout2** ]—

$$U_{out1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{in}$$

$$U_{out2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{in}$$

$$U_{out1} = U_{in} - U_{out2}$$

$$U_{out2} = U_{in} - U_{out1}$$

—[ Входное напряжение **Uin** ]—

$$U_{in} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot U_{out1}$$

$$U_{in} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot U_{out2}$$

$$U_{in} = U_{out1} + U_{out2}$$

—[ Резисторы **R1**, **R2**, и их **Rtotal** ]—

$$R_1 = \frac{U_{in} \cdot R_2}{U_{out2}} - R_2$$

$$R_2 = \frac{U_{in} \cdot R_1}{U_{out1}} - R_1$$

$$R_1 = \frac{U_{out1} \cdot R_{total}}{U_{in}}$$

$$R_2 = \frac{U_{out2} \cdot R_{total}}{U_{in}}$$

### Примечание.

**Rtotal** - суммарное значение резисторов **R1** и **R2** ( $R_1 + R_2$ ).

$$R_1 = \frac{U_{out1} \cdot R_{total}}{U_{out1} + U_{out2}}$$

$$R_2 = \frac{U_{out2} \cdot R_{total}}{U_{out1} + U_{out2}}$$

$$R_1 = R_{total} - R_2$$

$$R_2 = R_{total} - R_1$$

$$R_{total} = \frac{U_{in}}{I}$$

—[ Рассеиваемая мощность на **R1**, **R2** (**P1**, **P2**) ]—

$$P_1 = \frac{U_{out1} \cdot U_{out1}}{R_1}$$

$$P_2 = \frac{U_{out2} \cdot U_{out2}}{R_2}$$

—[ Ток **I** ]—

$$I = \frac{U_{out1}}{R_1}$$

$$I = \frac{U_{out2}}{R_2}$$

$$I = \frac{U_{in}}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{U_{in}}{R_{total}}$$

## Расчёты

—[ Выходное напряжение **Uout1**, **Uout2** ]—

$$U_{out1} = \frac{1000_{R_2}}{1000_{R_1} + 2000_{R_2}} \cdot 10_{U_{in}} = 3.33B$$

$$U_{out2} = \frac{2000_{R_1}}{1000_{R_1} + 2000_{R_2}} \cdot 10_{U_{in}} = 6.66B$$

$$U_{out1} = 10_{U_{in}} - 6.66_{U_{out2}} = 3.33B$$

$$U_{out2} = 10_{U_{in}} - 3.33_{U_{out1}} = 6.66B$$

—[ Входное напряжение **Uin** ]—

$$U_{in} = \frac{1000_{R_1} + 2000_{R_2}}{1000_{R_1}} \cdot 3.33_{U_{out1}} = 10B$$

$$U_{in} = \frac{1000_{R_1} + 2000_{R_2}}{2000_{R_2}} \cdot 6.66_{U_{out2}} = 10B$$

$$U_{in} = 3.33_{U_{out1}} + 6.66_{U_{out2}} = 10B$$

—[ Резисторы **R1**, **R2**, и их **Rtotal** ]—

$$R_1 = \frac{10_{U_{in}} \cdot 2000_{R_2}}{6.66_{U_{out2}}} - 2000_{R_2} = 10000M$$

$$R_2 = \frac{10_{U_{in}} \cdot 1000_{R_1}}{3.33_{U_{out1}}} - 1000_{R_1} = 20000M$$

$$R_1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3000_{R_{total}}}{10_{U_{in}}} = 10000M$$

$$R_2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 3000_{R_{total}}}{10_{U_{in}}} = 20000M$$

### Примечание.

**Rtotal** - суммарное значение резисторов **R1** и **R2** ( $1000_{R_1} + 2000_{R_2} = 3000_{R_{total}}$ ).

$$R_1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3000_{R_{total}}}{3.33_{U_{out1}} + 6.66_{U_{out2}}} = 10000M$$

$$R_2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 3000_{R_{total}}}{3.33_{U_{out1}} + 6.66_{U_{out2}}} = 20000M$$

$$R_1 = 3000_{R_{total}} - 2000_{R_2} = 10000M$$

$$R_2 = 3000_{R_{total}} - 1000_{R_1} = 20000M$$

$$R_{total} = \frac{10_{U_{in}}}{0.00333_I} = 30000M$$

—[ Рассеиваемая мощность на R1, R2 (P1, P2) ]—

$$P1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110 \text{ Вт}$$

$$P2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221 \text{ Вт}$$

—[ Ток I ]—

$$I = \frac{3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.00333 \text{ А}$$

$$I = \frac{6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.00333 \text{ А}$$

$$I = \frac{10_{U_{in}}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} = 0.00333 \text{ А}$$

$$I = \frac{10_{U_{in}}}{3000_{R_{total}}} = 0.00333 \text{ А}$$

**Расчёты (задачи)**

—[ Задача 1 ]—

Дано:

$$\begin{aligned} U_{in} &= 10 \text{ В} \\ R1 &= 1000 \text{ Ом} = 1 \text{ кОм} \\ R2 &= 2000 \text{ Ом} = 2 \text{ кОм} \end{aligned}$$

Найти: Uout1, Uout2, P1, P2, I

Решение:

$$U_{out1} = \frac{1000_{R1}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} \cdot 10_{U_{in}} = 3.33 \text{ В}$$

$$U_{out2} = \frac{2000_{R2}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} \cdot 10_{U_{in}} = 6.66 \text{ В}$$

$$P1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110 \text{ Вт}$$

$$P2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221 \text{ Вт}$$

$$I = \frac{10_{U_{in}}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} = 0.00333 \text{ А}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} U_{out1} &= 3.33 \text{ В} \\ U_{out2} &= 6.66 \text{ В} \\ P1 &= 0.0110 \text{ Вт} \\ P2 &= 0.0221 \text{ Вт} \\ I &= 0.00333 \text{ А} \end{aligned}$$

—[ Задача 2 ]—

Дано:

$$\begin{aligned} U_{out1} &= 3.33 \text{ В} \\ R1 &= 1000 \text{ Ом} = 1 \text{ кОм} \\ R2 &= 2000 \text{ Ом} = 2 \text{ кОм} \end{aligned}$$

Найти: Uin, Uout2, P1, P2, I

Решение:

$$U_{in} = \frac{1000_{R1} + 2000_{R2}}{1000_{R1}} \cdot 3.33_{U_{out1}} = 10 \text{ В}$$

$$U_{out2} = 10_{U_{in}} - 3.33_{U_{out1}} = 6.66 \text{ В}$$

$$P1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110 \text{ Вт}$$

$$P2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221 \text{ Вт}$$

$$I = \frac{10_{U_{in}}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} = 0.00333 \text{ А}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} U_{in} &= 10 \text{ В} \\ U_{out2} &= 6.66 \text{ В} \\ P1 &= 0.0110 \text{ Вт} \\ P2 &= 0.0221 \text{ Вт} \\ I &= 0.00333 \text{ А} \end{aligned}$$

—[ Задача 3 ]—

Дано:

$$\begin{aligned} U_{out2} &= 6.66 \text{ В} \\ R1 &= 1000 \text{ Ом} = 1 \text{ кОм} \\ R2 &= 2000 \text{ Ом} = 2 \text{ кОм} \end{aligned}$$

Найти: Uin, Uout1, P1, P2, I

Решение:

$$U_{in} = \frac{1000_{R1} + 2000_{R2}}{2000_{R2}} \cdot 6.66_{U_{out2}} = 10 \text{ В}$$

$$U_{out1} = 10_{U_{in}} - 6.66_{U_{out2}} = 3.33 \text{ В}$$

$$P1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110 \text{ Вт}$$

$$P2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221 \text{ Вт}$$

$$I = \frac{10_{U_{in}}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} = 0.00333 \text{ А}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} U_{in} &= 10 \text{ В} \\ U_{out1} &= 3.33 \text{ В} \\ P1 &= 0.0110 \text{ Вт} \\ P2 &= 0.0221 \text{ Вт} \\ I &= 0.00333 \text{ А} \end{aligned}$$

—[ Задача 4 ]—

Дано:

$$\begin{aligned} U_{out1} &= 3.33 \text{ В} \\ U_{out2} &= 6.66 \text{ В} \end{aligned}$$

Найти: Uin

Решение:

$$U_{in} = 3.33_{U_{out1}} + 6.66_{U_{out2}} = 10 \text{ В}$$

Ответ:

$$U_{in} = 10 \text{ В}$$

—[ Задача 5 ]—

Дано:

$$\begin{aligned}U_{in} &= 10B \\U_{out2} &= 6.66B \\R2 &= 20000\Omega = 2k\Omega\end{aligned}$$

Найти:  $U_{out1}$ ,  $R1$ ,  $P1$ ,  $P2$ ,  $I$

Решение:

$$\begin{aligned}U_{out1} &= 10_{U_{in}} - 6.66_{U_{out2}} = 3.33B \\R1 &= \frac{10_{U_{in}} \cdot 2000_{R2}}{6.66_{U_{out2}}} - 2000_{R2} = 10000\Omega \\P1 &= \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110B\Gamma \\P2 &= \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221B\Gamma \\I &= \frac{10_{U_{in}}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} = 0.00333A\end{aligned}$$

Ответ:

$$\begin{aligned}U_{out1} &= 3.33B \\R1 &= 10000\Omega = 1k\Omega \\P1 &= 0.0110B\Gamma \\P2 &= 0.0221B\Gamma \\I &= 0.00333A\end{aligned}$$

—[ Задача 6 ]—

Дано:

$$\begin{aligned}U_{in} &= 10B \\U_{out1} &= 3.33B \\R1 &= 10000\Omega = 1k\Omega\end{aligned}$$

Найти:  $U_{out2}$ ,  $R2$ ,  $P1$ ,  $P2$ ,  $I$

Решение:

$$\begin{aligned}U_{out2} &= 10_{U_{in}} - 3.33_{U_{out1}} = 6.66B \\R2 &= \frac{10_{U_{in}} \cdot 1000_{R1}}{3.33_{U_{out1}}} - 1000_{R1} = 20000\Omega \\P1 &= \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110B\Gamma \\P2 &= \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221B\Gamma \\I &= \frac{10_{U_{in}}}{1000_{R1} + 2000_{R2}} = 0.00333A\end{aligned}$$

Ответ:

$$\begin{aligned}U_{out2} &= 6.66B \\R2 &= 20000\Omega = 2k\Omega \\P1 &= 0.0110B\Gamma \\P2 &= 0.0221B\Gamma \\I &= 0.00333A\end{aligned}$$

—[ Задача 7 ]—

Дано:

$$\begin{aligned}U_{in} &= 10B \\U_{out1} &= 3.33B \\R_{total} &= 30000\Omega = 3k\Omega\end{aligned}$$

Найти:  $U_{out2}$ ,  $R1$ ,  $R2$ ,  $P1$ ,  $P2$ ,  $I$

Решение:

$$U_{out2} = 10_{U_{in}} - 3.33_{U_{out1}} = 6.66B$$

$$R1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3000_{R_{total}}}{10_{U_{in}}} = 10000\Omega$$

$$R2 = 3000_{R_{total}} - 1000_{R1} = 20000\Omega$$

$$P1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110B\Gamma$$

$$P2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221B\Gamma$$

$$I = \frac{10_{U_{in}}}{3000_{R_{total}}} = 0.00333A$$

Ответ:

$$\begin{aligned}U_{out2} &= 6.66B \\R1 &= 10000\Omega = 1k\Omega \\R2 &= 20000\Omega = 2k\Omega \\P1 &= 0.0110B\Gamma \\P2 &= 0.0221B\Gamma \\I &= 0.00333A\end{aligned}$$

—[ Задача 8 ]—

Дано:

$$\begin{aligned}U_{in} &= 10B \\U_{out2} &= 6.66B \\R_{total} &= 30000\Omega = 3k\Omega\end{aligned}$$

Найти:  $U_{out1}$ ,  $R1$ ,  $R2$ ,  $P1$ ,  $P2$ ,  $I$

Решение:

$$U_{out1} = 10_{U_{in}} - 6.66_{U_{out2}} = 3.33B$$

$$R2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 3000_{R_{total}}}{10_{U_{in}}} = 20000\Omega$$

$$R1 = 3000_{R_{total}} - 2000_{R2} = 10000\Omega$$

$$P1 = \frac{3.33_{U_{out1}} \cdot 3.33_{U_{out1}}}{1000_{R1}} = 0.0110B\Gamma$$

$$P2 = \frac{6.66_{U_{out2}} \cdot 6.66_{U_{out2}}}{2000_{R2}} = 0.0221B\Gamma$$

$$I = \frac{10_{U_{in}}}{3000_{R_{total}}} = 0.00333A$$

Ответ:

$$\begin{aligned}U_{out1} &= 3.33B \\R1 &= 10000\Omega = 1k\Omega \\R2 &= 20000\Omega = 2k\Omega \\P1 &= 0.0110B\Gamma \\P2 &= 0.0221B\Gamma \\I &= 0.00333A\end{aligned}$$

—[ Задача 9 ]—

Дано:

$$\begin{aligned}U_{out1} &= 3.33B \\U_{out2} &= 6.66B \\R_{total} &= 30000\Omega = 3k\Omega\end{aligned}$$

Найти:  $U_{in}$ ,  $R1$ ,  $R2$ ,  $P1$ ,  $P2$ ,  $I$

Решение:

